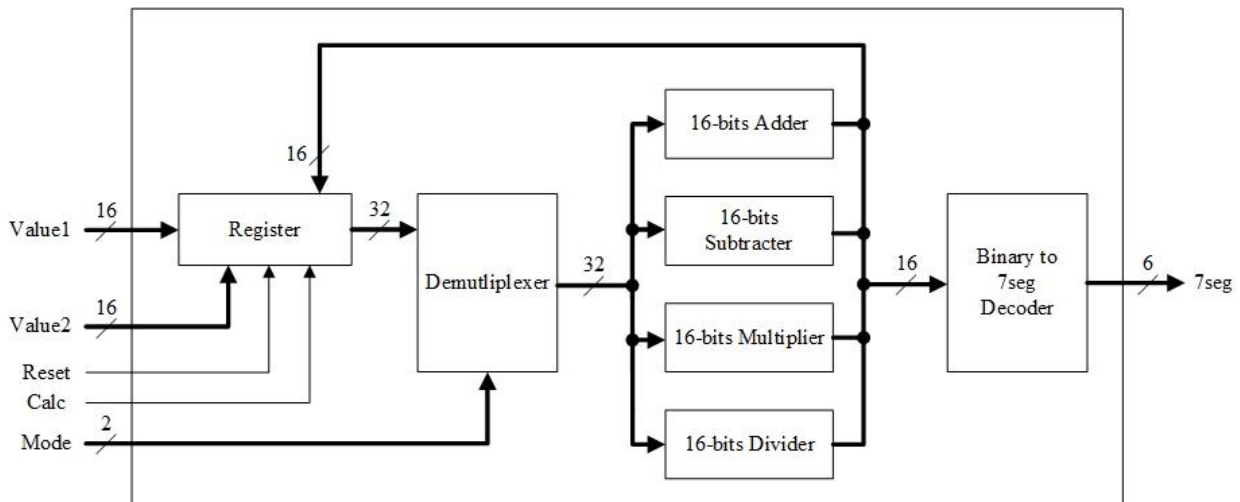


16 位元多功能計算機

1、 摘要

在實驗平台中，設計具有加、減、乘、除功能的 16 位元無符號數計算機，計算結果將呈現於 7 段顯示器中。

2、 方塊圖



3、 電路結構或 HDL

● 加法減法電路

在一般的加法器電路可以分為漣波進位加法器(Ripple-carry adder)、前瞻進位加法器(Carry Look-Ahead Adder)、串列加法器(Serial Adder)，而其各自的延遲時間如下表所示


Adder size	Ripple-carry adder delay	CLA delay	Serial adder delay
4 bit	$8 t_g$	$5-6 t_g$	$16 t_g$
16 bit	$32 t_g$	$7-8 t_g$	$64 t_g$
32 bit	$64 t_g$	$9-10 t_g$	$128 t_g$
64 bit	$128 t_g$	$9-10 t_g$	$256 t_g$

在這邊已知我們的電路為 16 位元的加(減)法，考量延遲時間以及合成完的電路大小後，選擇使用前瞻進位加法器。

前瞻進位加法器是在全加器的基礎上再加上前瞻進位邏輯，透過直接讀取輸入的各位元數值，來直接得到原本須透過全加器的進位輸出來的進位，進一步縮短電路延遲。已知全加器進位輸出的布林代數如下

$$C_{i+1} = A_i \oplus B_i \oplus C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_i \\ = G_i + P_i C_i$$

所以我們可以透過這個關係先組成 4 位元的前瞻進位加法器

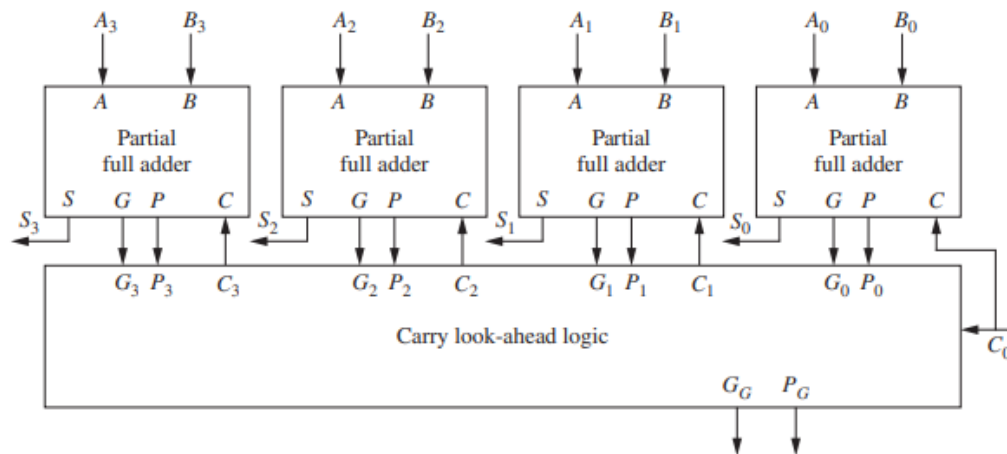

全加器 (Verilog Code)

```
module GPFullAdder (X, Y, Cin, G, P, Sum);
    input X, Y, Cin;
    output G, P, Sum;

    wire P_int;

    assign G = X & Y;
    assign P = P_int;
    assign P_int = X ^ Y;
    assign Sum = P_int ^ Cin;
endmodule
```

前瞻進位邏輯 (Verilog Code)

```
module CLALogic (G, P, Ci, C, Co, PG, GG);
    input [3:0] G;
    input [3:0] P;
    input Ci;
    output [3:1] C;
    output Co;
    output PG;
    output GG;

    wire GG_int, PG_int;

    assign C[1] = G[0] | (P[0] & Ci);
    assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & Ci);
    assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] &
G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & Ci);
```

```

    assign Co = GG_int | (PG_int & Ci);
    assign PG_int = P[3] & P[2] & P[1] & P[0];
    assign GG_int = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] &
G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0]);
    assign PG = PG_int;
    assign GG = GG_int;

endmodule

```

4 位元前瞻進位加法器 (Verilog Code)

```

module CarryLookAheadAdder4 (A, B, Ci, S, PG, GG);
    input  [3:0] A;
    input  [3:0] B;
    input                               Ci;
    output [3:0] S;
    output                               PG; // group propagate
    output                               GG; // group generate


    wire    [3:0] G;
    wire    [3:0] P;
    wire    [3:1] C;

    CLALogic CarryLogic(G, P, Ci, C, Co, PG, GG);
    GPFullAdder FA0(A[0], B[0], Ci, G[0], P[0], S[0]);
    GPFullAdder FA1(A[1], B[1], C[1], G[1], P[1], S[1]);
    GPFullAdder FA2(A[2], B[2], C[2], G[2], P[2], S[2]);
    GPFullAdder FA3(A[3], B[3], C[3], G[3], P[3], S[3]);

endmodule

```

接下來就可以再將其組合成 16 位元的前瞻進位加法器

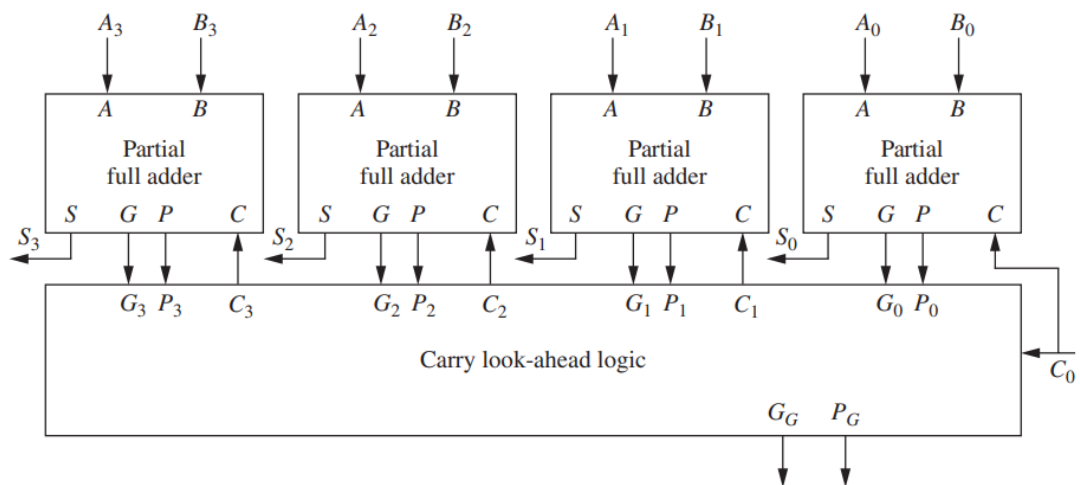

16 位元前瞻進位加法器 (Verilog Code)

```

module CLA16(A, B, Ci, S, Co, PG, GG);

    input    [15:0] A;
    input    [15:0] B;
    input                                Ci;
    output    [15:0] S;
    output                                Co;
    output    PG; // group propagate
    output    GG; // group generate


    wire      [3:0] G;
    wire      [3:0] P;
    wire      [3:1] C;

    CLALogic BlockCarryLogic(G, P, Ci, C, Co, PG, GG);
    CarryLookAheadAdder4 CLA0 (A[3:0], B[3:0], Ci, S[3:0],
P[0], G[0]);
    CarryLookAheadAdder4 CLA1 (A[7:4], B[7:4], C[1], S[7:4],
P[1], G[1]);
    CarryLookAheadAdder4 CLA2 (A[11:8], B[11:8], C[2], S[11:8],
P[2], G[2]);
    CarryLookAheadAdder4 CLA3 (A[15:12], B[15:12], C[3],
S[15:12], P[3], G[3]);


endmodule

```

● 乘法電路

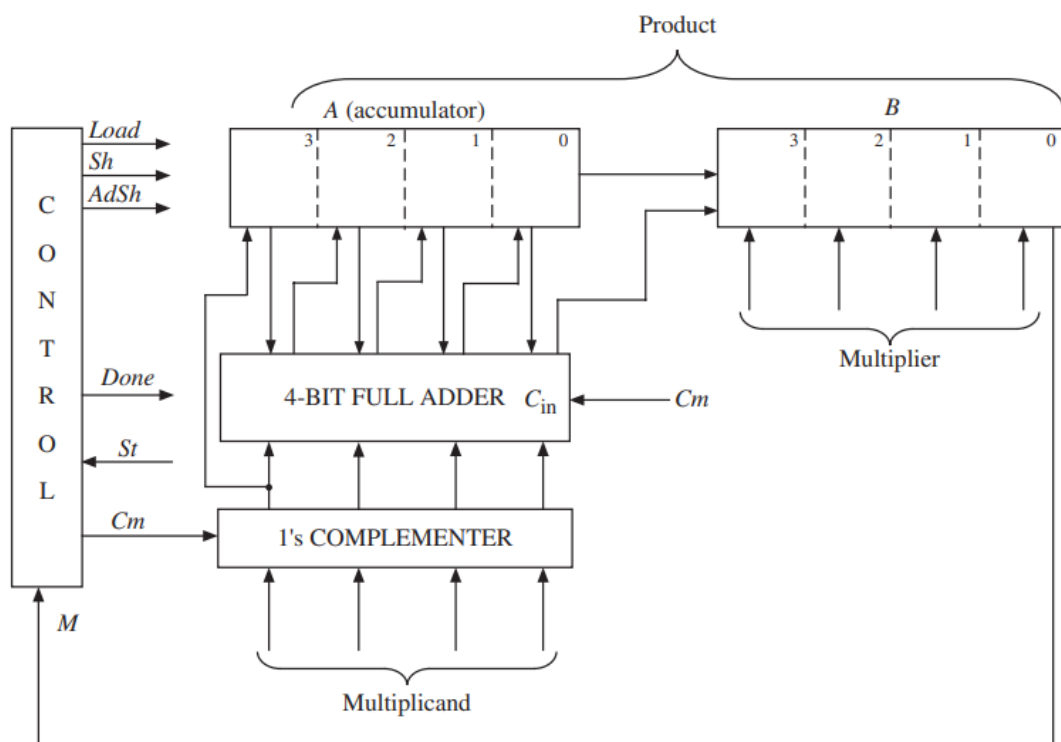

我們以四位元的例子進行解說，相乘兩個 4 位元分數（包括符號）。使用 4 位元加法器，因此和的符號不會因為進位到符號位而丟失。控制電路的 M 輸入是乘數的當前活動位元。控制信號 Sh 使累加器以符號擴展的方式向右移一位。Ad 使加法器的輸出載入到累加器的左側 4 位元中。由於我們在進行二補數加法，因此丟棄了加法器最後一位元的進位輸出。Cm 使被乘數（Mcand）在進入加法器輸入之前進行補數（一補數）。Cm 還連接到加法器的進位輸入，因此當 $Cm = 1$ 時，加法器將 1 加上一補數的 Mcand 加到累加器中，這相當於加上 Mcand 的二補數。M 是符號位，如果 $M = 1$ ，則被乘數的補數被加到累加器中。這個狀態下加法和移位操作必須在兩個獨立的時鐘時間內完成。我們可以通過將從加法器輸出的導線右移一位來加快乘法器的操作，使得加法器輸出在加載到累加器時已經右移一位。通過這種排列，加法和移位操作可以在同一個時鐘時間內完成，產生了下圖中的控制狀態圖。在本專題中，將 4 位元的運算增加至 16 位元。

 

16 位元乘法器 (Verilog Code)

```

module Mult16 (CLK, St, Mplier, Mcand, CalcFinish, Product, Done);
    input CLK;
    input St;
    input[15:0] Mplier;
    input[15:0] Mcand;
    input CalcFinish;
    output[31:0] Product;
    output Done;

    reg Done = 0;
    reg[5:0] State = 0;
    reg[5:0] Nextstate = 0;
    reg[15:0] A = 0;
    reg[15:0] B = 0;
  
```

```

wire[15:0] compout;
wire[15:0] addout;
reg AdSh = 0;
reg Sh = 0;
reg Load = 0;
reg Cm = 0;

always @(State, St, B[0]) begin
    Load = 1'b0; AdSh = 1'b0; Sh = 1'b0; Cm = 1'b0;
    Done = 1'b0; Nextstate = 1'b0;
    case (State)
        0 : begin
            if (St == 1'b1) begin
                Load = 1'b1 ;
                Nextstate = 1 ;
            end
            else begin
                Load = 1'b0 ;
                Nextstate = 0 ;
            end
        end
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 : begin
            if (B[0] == 1'b1) begin
                AdSh = 1'b1 ;
            end
            else begin
                Sh = 1'b1 ;
            end
            Nextstate = State + 1 ;
        end
        16 : begin
            if (B[0] == 1'b1) begin
                Cm = 1'b1 ;
                AdSh = 1'b1 ;
            end
            else begin
                Sh = 1'b1 ;
            end
            Nextstate = 17 ;
        end
        17 : begin
            Done = 1'b1 ;
            Nextstate = 0 ;
            if (!CalcFinish) begin
                Nextstate = 17 ;
            end
        end
        default : begin
            Done = 1'b0 ;
            Nextstate = 0 ;
        end
    end
end

```

```

                                endcase
                            end


                            assign compout = (Cm == 1'b1) ? ~Mcand : Mcand ;
                            assign addout = A + compout + Cm ;

                            always @(posedge CLK) begin
                                if (Load == 1'b1) begin
                                    A <= 0 ;
                                    B <= Mplier ;
                                end
                                if (AdSh == 1'b1) begin
                                    A <= {compout[15], addout[15:1]} ;
                                    B <= {addout[0], B[15:1]} ;
                                end
                                if (Sh == 1'b1) begin
                                    A <= {A[15], A[15:1]} ;
                                    B <= {A[0], B[15:1]} ;
                                end
                                State <= Nextstate ;
                            end

                            assign Product = {A[14:0], B} ;
                        endmodule

```

● 除法電路

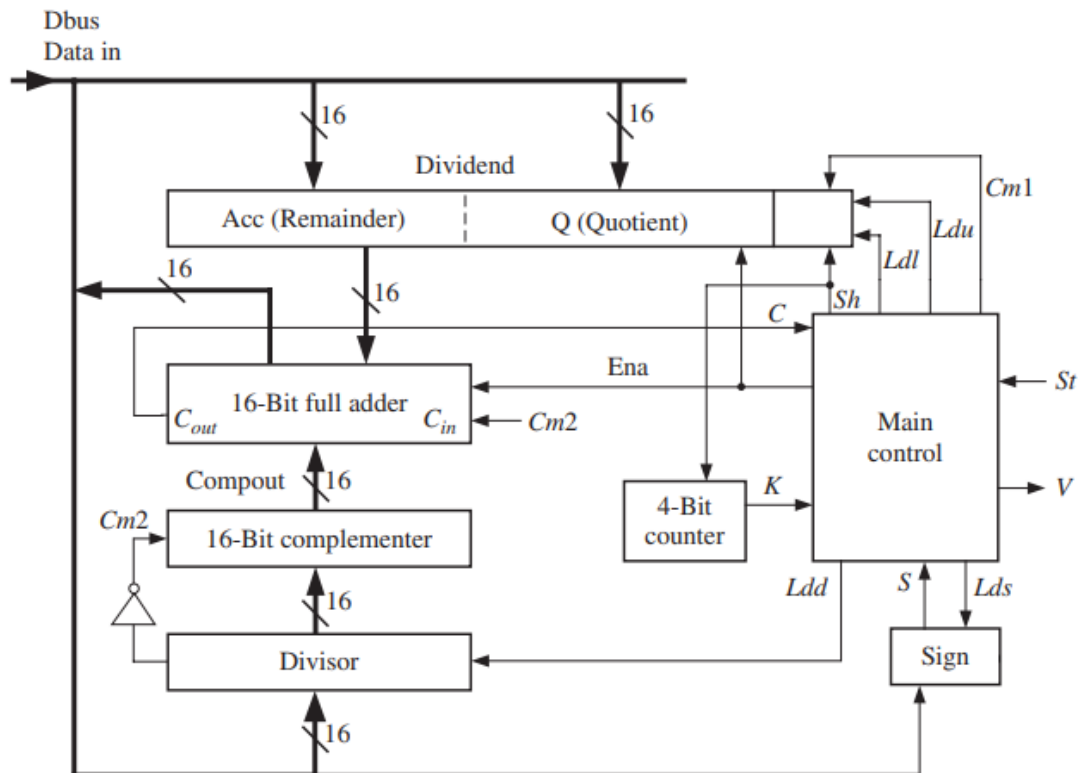

執行符號數除法的步驟如下：

1. 從匯流排加載被除數的上半部分，並將被除數的符號複製到符號觸發器。
2. 從匯流排加載被除數的下半部分。
3. 從匯流排加載除數。
4. 如果被除數為負數，則對其進行補數。
5. 如果存在溢出條件，則進入完成狀態。
6. 否則通過一系列的移位和減法來進行除法。
7. 當除法完成時，如果有必要，對商進行補數並進入完成狀態。

控制電路分為兩部分：主要控制部分，它決定移位和減法的順序；以及計數器部分，它計算移位的次數。當發生 15 次移位時，計數器輸出信號 $K = 1$ 。

16 位元除法器 (Verilog Code)

```
module Div16 (CLK, St, Dividend_in, Divisor_in, Quotient, Remainder,
V, CalcFinish, Rdy);
    input CLK;
    input St;
    input CalcFinish;
    input[15:0] Dividend_in;
    input[15:0] Divisor_in;
    output[15:0] Quotient;
    output[15:0] Remainder;
    output V; // Overflow
    output reg Rdy; // Ready Signal

    reg
    reg [2:0] State;
    reg [3:0] Count;
    reg Sign;
    wire C, Cm2;
    reg [15:0] Divisor;
    wire [15:0] Sum;
    wire [15:0] Compout;
    reg [31:0] Dividend;

    assign Cm2 = ~Divisor[15] ;
    assign Compout = (Cm2 == 1'b0) ? Divisor : ~Divisor ;
    assign Sum = Dividend[31:16] + Compout + Cm2;
    assign C = ~Sum[15] ;
    assign Quotient = Dividend[15:0] ;
    assign Remainder = Dividend[31:16];

    initial begin
        State = 0;
    end
end
```



```

always @(posedge CLK) begin
    case (State)
        0 : begin
            Rdy = 0;
            if (St == 1'b1) begin
                Dividend[31:0] <= {16'b0,
Dividend_in} ;

                Sign <= Dividend_in[15] ;
                V <= 1'b0 ;
                State <= 1 ;
                Count <= 4'b0000 ;

            end
        end
        1 : begin
            Divisor <= Divisor_in ;
            if (Sign == 1'b1) begin
                Dividend <= ~Dividend + 1 ;
            end
            State <= 2 ;
        end
        2 : begin
            Dividend <= {Dividend[30:0], 1'b0} ;
            Count <= Count + 1 ;
            State <= 3 ;
        end
        3 : begin
            if (C == 1'b1) begin
                V <= 1'b1 ;
                State <= 0 ;
            end
            else begin
                Dividend <= {Dividend[30:0],
1'b0} ;

                Count <= Count + 1 ;
                State <= 4 ;
            end
        end
        4 : begin
            if (C == 1'b1) begin
                Dividend[31:16] <= Sum ;
                Dividend[0] <= 1'b1 ;
            end
            else begin
                Dividend <= {Dividend[30:0],
1'b0} ;

                if (Count == 15) begin
                    State <= 5 ;
                end
                Count <= Count + 1 ;
            end
        end
    end
end

```

```

        5 : begin
            State <= 6 ;
            if (C == 1'b1) begin
                Dividend[31:16] <= Sum ;
                Dividend[0] <= 1'b1 ;
                State <= 5 ;
            end
            else if ((Sign ^ Divisor[15]) ==
1'b1) begin
                Dividend[15:0] <=
~Dividend[15:0] + 1 ;
                Dividend[31:16] <=
~Dividend[31:16] + 1 ;
                if(Sign == 1) begin
                    Dividend [31:16] <=
                    end
                Rdy = 1;
            end
            else begin
                if(Sign && Divisor[15]) begin
                    Dividend [31:16] <=
                    end
                Rdy = 1;
            end
            end
        end
        6 : begin // Wait
            State <= 0 ;
            if (!CalcFinish) begin
                State <= 6 ;
            end
        end
    endcase
end
endmodule

```


● 系統時序

當系統一開始時，七段顯示器會顯示指波開關所對應的十進位數字，並等待第一個數字輸入完成並按下運算的符號鍵。等待手鬆開第二個按鍵後，等待第二個數字輸入完成並按下運算鍵或復原鍵。若按下復原鍵，則回到輸入第一個數字那一步重新輸入。若按下運算鍵，則會給出開始運算的訊號($St = 1$)。在進入下個時序時，會先將開始運算的訊號歸零($St = 0$)，並等待乘法與除法電路回傳完成運算的訊號($Done = 1$ & $Ryd = 1$)，完成後才將結果傳送至七段顯示器上。若要重新運算則按下復原鍵即可開始新一輪的運算。


系統時序 (Verilog Code)

```
always @(posedge CLK) begin
    case (State)
        0 : begin
            bcd_out = bcd_in;
            CalcFinish = 0;
            if (calcBT_De != 4'b1111) begin
                case (calcBT_De)
                    4'b1110 : CalcState
= 2'b00; // Add
                    4'b1101 : CalcState
= 2'b01; // Sub
                    4'b1011 : CalcState
= 2'b10; // Mul
                    4'b0111 : CalcState
= 2'b11; // Div
                endcase
                RegA = Dbus;
                State = 1;
            end
        end
        1 : begin
            if (calcBT_De == 4'b1111) begin
                State = 2;
            end
        end
        2 : begin
            bcd_out = bcd_in;
            if (calcBT_De == 4'b0111) begin
                RegB = Dbus;
                St = 1;
                State = 3;
            end
            else if (calcBT_De == 4'b1011) begin
                State = 7;
            end
        end
        3 : begin
            CalcFinish = Done & Rdy;
            St = 0;
            State = 4;
            if (!CalcFinish) begin
                State = 3 ;
            end
        end
        4 : begin
            case (CalcState)
                2'b00 : calcResult = {Co_A,
Out_A}; // Add
                2'b01 : calcResult = Out_S;
                // Sub
            endcase
        end
    endcase
end
```



● 減法

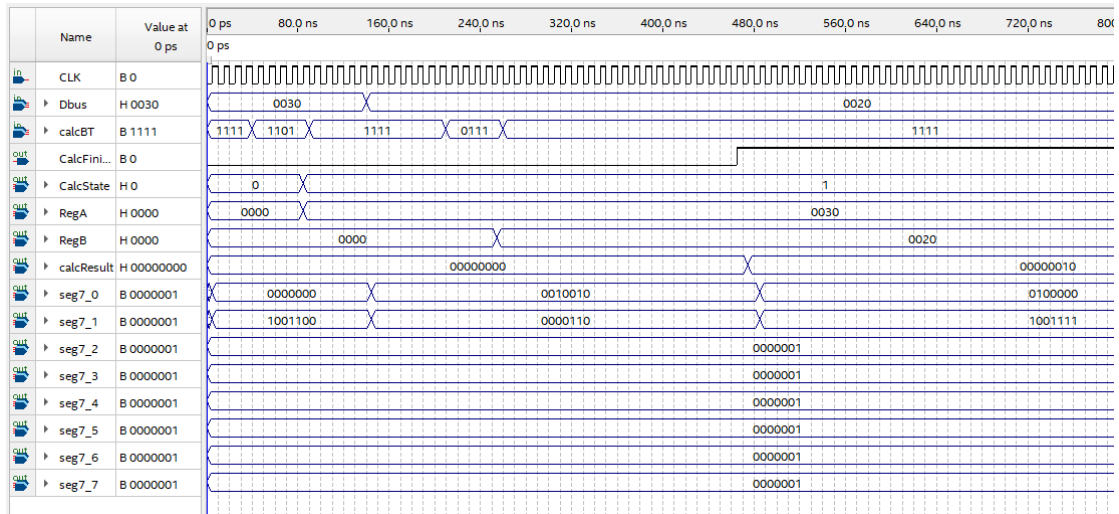


● 乗法

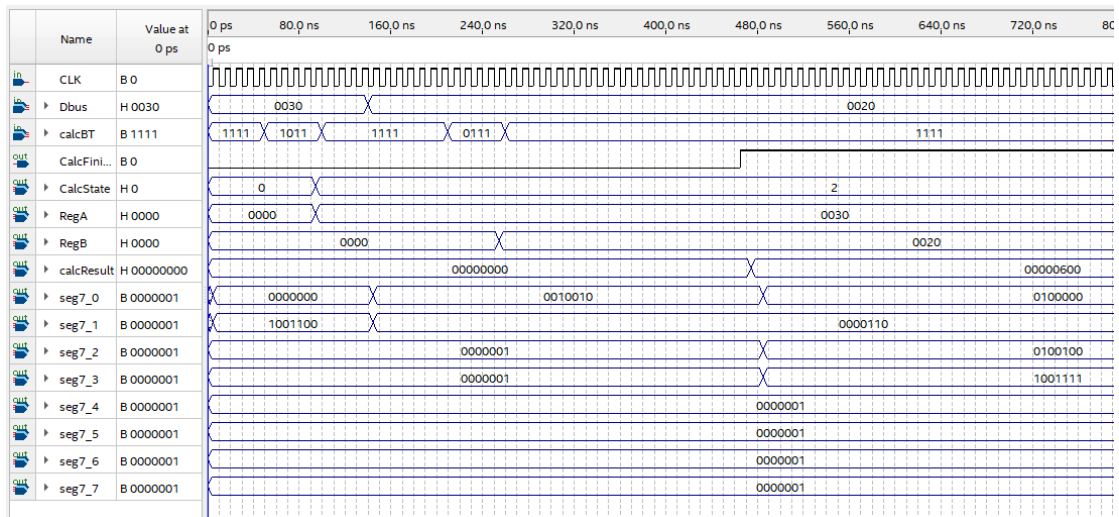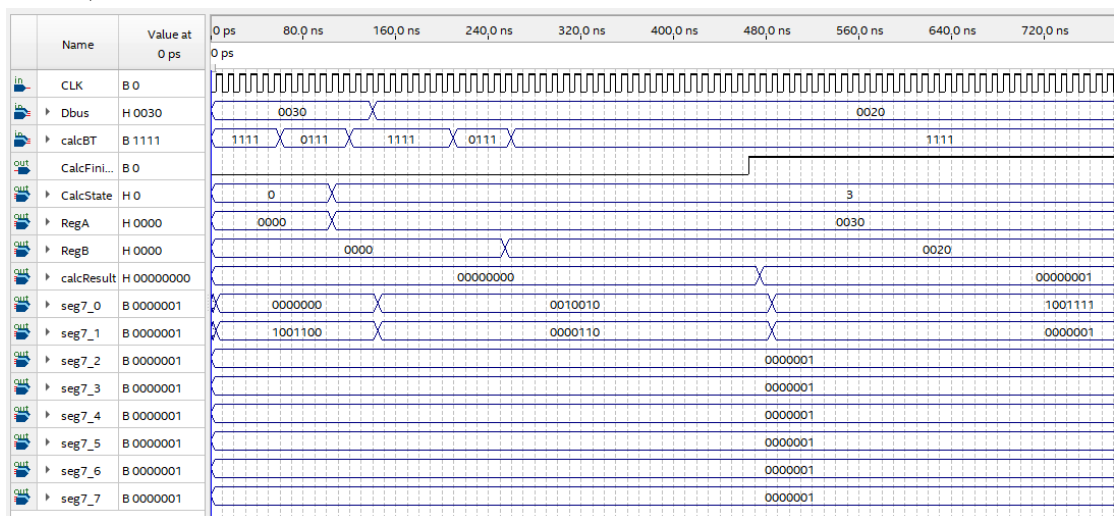

● 除法



● 內部運算電路

 

5、 成果

影片網址：

https://youtu.be/hf9ig_Ci3AM

6、 結論

這次我們完成各種運算電路的設計後，再加上整體的控制時序電路後，放到開發版上能正常運作，是一個非常難忘得經驗。希望透過這次的課程及專題，可以更加確定我對未來研究所及工作的志向。老師說寫 Verilog 不單單只是一行行的程式，而是還要考慮實際電路的特性，我是完全體會到了，若以後的混和電路設計環境中需要再用上，一定會更加熟悉。